

# Homework 1

Friday, September 24, 2021 2:56 PM

09/28/21

#1

(A)


$$\bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

(B)

$$B \cdot C + A \cdot C$$

B or  $\bar{B}$  doesn't change the output, can be ignored

(C)

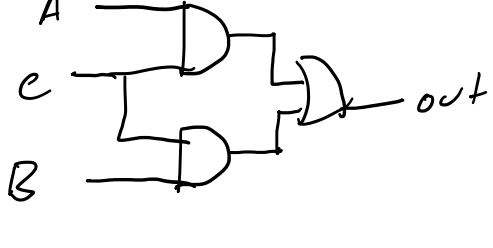

#2

$$Z = (B \cdot D) \oplus \bar{C}$$

$$Y = (\overline{A+B}) \cdot C$$

#3 (A)  $25_{10} \rightarrow 11001_2 \rightarrow$  flip bits  $\rightarrow 00110$  Add 1  $\rightarrow 00111_2$  2's complement

$25_{10} \rightarrow 11001_2$   
 $\underbrace{11001}_9 \Rightarrow 19$

(B)

$-62_{10} \rightarrow 62 \rightarrow 00111110_2$   
 $\rightarrow 11000001_2$  Add 1  $\rightarrow 11000010_2$

(C)

$127_{10} \rightarrow 01111111_2 \rightarrow 3F \rightarrow -0x8E$

#4

(A)

6 AFA  $\rightarrow 011010111010_{10} = 27386_{10}$

(B)

$00100001 \rightarrow 32+1 = 33_{10}$

(C)

$10111001_2 \xrightarrow{11 \times (-1)} 01000111_2 \rightarrow -7_{10}$

#5 (A)

$63.25_{10}$

$\frac{63}{2} = 31 + 0$   
 $\frac{31}{2} = 15 + 0$   
 $\frac{15}{2} = 7 + 0$   
 $\frac{7}{2} = 3 + 0$   
 $\frac{3}{2} = 1 + 0$   
 $\frac{1}{2} = 0 + 1$   
 $\rightarrow 111111_2$

$0.25 \times 2 = 0.5 \times 2 = 1.0$   
 $\rightarrow 111111.01_2$

$\frac{63}{16} \rightarrow 63 = 111111_2$   
 $\rightarrow 3F$   
 $0.25 \times 16 = 4$   
 $\rightarrow 3F.4_{16}$

(B)

$0x1300000 \rightarrow 110000010011_2$   
 $\rightarrow 3091_{10}$

6

(A)

$00110110 \rightarrow +54$   
 $01000101 \rightarrow +69$   
 $01110111 \rightarrow 123 \checkmark$

(B)

$01110101 \rightarrow 117$   
 $11011110 \rightarrow 00100001$   
 $010101011 \rightarrow 0100010$   
 $\rightarrow 34$   
 $01010011_2 = +83$   
 $\frac{117}{-34} = 83$

(C)


$10011101 \rightarrow 01100010$   
 $10000001 \rightarrow 01100011$   
 $10001110 \rightarrow 01111110$   
 $\rightarrow 30$   
 $01111111 = 127$   
 $01100011 = 101$   
 $\frac{-101}{-127} = -228$

(D)

$60101101$   
 $x00000101$   
 $00101101$   
 $00000000$   
 $00101101$   
 $00111001$   
 $00111001_2$

#7 (A)

$x'y'z' + x'y'z + x'yz + xy'z + xyz$

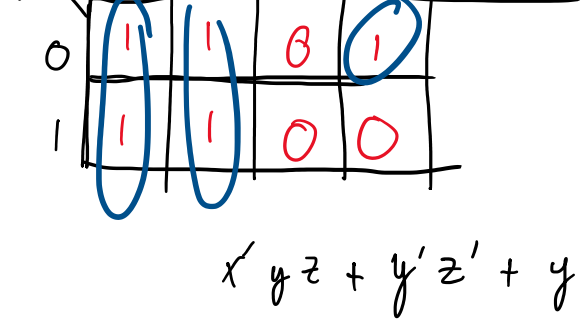


$x'yz + y'z' + y'z$

(B)

$x'y'z + x'yz + xyz$   
 $y'z + x'y'z$

(C)

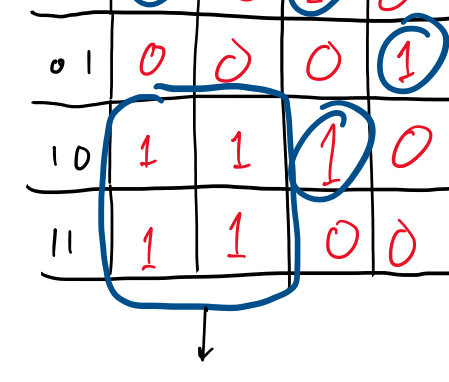$A'B'C'D' + A'C'D' + B'C'D' + A'BCD + BC'D$




$A'C' + A'B'C'D' + A'B'C'D' + A'BCD + AB'C'D'$

$A(C' + BCD) + A'(B'C'D' + B'C'D' + BCD)$

(D)

$x'z + w'xy' + w(xy' + xy')$

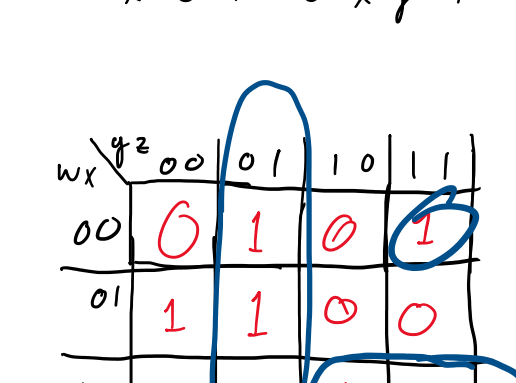

$y'z + w'xy' + wxy' + wxy'$